

M1910B/C

# 高亮度通用型LED驅動IC

## 概述

M1910B/C 是一款高效率,穩定可靠的高亮度 LED 燈驅動控制 IC,內置比較器,通過調節外置的電阻,能控制高亮度 LED 燈的驅動電流,使 LED 燈亮度達到預期恒定亮度,流過高亮度 LED 燈的電流可從幾毫安培到 1 安培變化。適合大功率,多個高亮度 LED 燈串恒流驅動。在 PWMD 端加 PWM 信號,可調節 LED 燈的亮度。通過調節外置的電阻,能控制高亮度 LED 燈的驅動電流,使 LED 燈亮度達到預期恒定亮度,流過高亮度 LED 燈的電流可從幾毫安培到 1 安培變化。

### 特點

- 效率> 85%
- 輸入電壓範圍 2.5V to 450V
- 電壓回饋補償網路
- · 驅動電流從幾毫安培到超過 1A
- · 外部 PWM 低頻調光
- 外部線性調光


## 應用

- ・汽車 LED 燈
- 充電器
- RGB 亮度 LED 燈
- · 顯示器 LED 背光燈
- ・交通警示 LED 燈

M1910B/C

# 高亮度通用型LED驅動IC


# 管腳

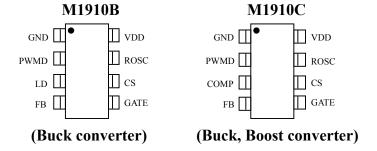

# 管腳描述

管腳		LO	<b>答</b> 聯 夕 秘	rsh, 会上 tet 3-fb				
M1910B	M1910C	I/O	管腳名稱	功 能 描 述				
1	1		GND	接地				
2	2	I	PWMD	PWM 信號低頻調光輸入腳, EN 使能				
3		I	LD	線性調光輸入腳				
	3	I	COMP	補償端,外接電容,此管腳和 FB 管腳之間連接一個回饋補償網路				
4	4	I	FB	電壓回饋檢測腳				
5	5	О	GATE	閾值驅動器輸出管,腳驅動功率 MOSFET 管				
6	6	I	CS	電流回饋檢測腳,MOSFET 管電流經過一個電阻後,轉變為電壓提供給 CS 管腳				
7	7	I	ROSC	頻率可調振盪器				
8	8		VDD	IC 正電源				

# 功能方塊圖

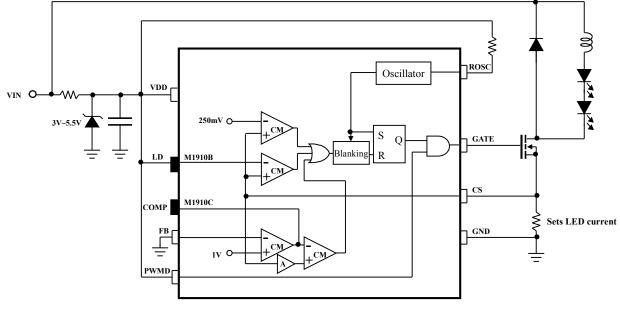



M1910B/C

# 高亮度通用型LED驅動IC

極限參數 (TA=25℃)

參數	參數範圍	單位
Power Supply V <sub>DD</sub> With Respect to V <sub>SS</sub>	6.0	V
CS, LD, PWMD, GATE,FB,ROSC to GND	-0.3 to Vdd $+0.3$	V
Operating Temperature	-40 to +85	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
Storage Temperature	-65 to 150	$^{\circ}\!\mathbb{C}$

# 電氣特性參數

參數	符號	最小值	典型值	最大值	單位	條件
Supply Voltage	VDDmax	2.5		5.5	V	
Pin PWMD input low voltage	VEN(lo)			1.0	V	V <sub>DD</sub> = 5V
Pin PWMD input high voltage	VEN(hi)	2.4			V	V <sub>DD</sub> = 5V
Current sense threshold voltage	VCS(hi)	242	250	258	mV	
Feedback threshold voltage	VFB	970	1000	1030	mV	
GATE high output voltage	VGATE(hi)	VDD-0.3		VDD	V	$I_{OUT} = 10 \text{mA}$
GATE low output voltage	VGATE(lo)	0		0.3	V	$I_{OUT} = -10 \text{mA}$
Oscillator frequency	Fosc	80	100	120	KHz	$Rosc = 240K\Omega$
Oscillator frequency		20	25	30	KHz	$Rosc = 1.0M\Omega$
Maximum Oscillator PWM Duty Cycle	DMAXhf			99	%	FPWMhf = 100KHz, at GATE, CS to GND.
Linear Dimming pin voltage range	VLD	0		250	mV	VDD= 5V
Current sense blanking interval	TBLANK	150	215	280	ns	$V_{CS} = 0.55V_{LD}, V_{LD} = VDD$
GATE output rise time	Trise		30	50	ns	$C_{GATE} = 500pF$
GATE output fall time	TFALL		30	50	ns	$C_{GATE} = 500pF$

M1910B/C

## 高亮度通用型LED驅動IC

## 應用指南

M1910B/C 適合 110V / 220V 交流供電的照明,典型應用如圖 1 所示,220V 交流電通過整流橋整流後,可獲得約 310V 的直流電壓。由於 M1910B/C VDD 供電為 5.1V,所以要通過一個電阻和一個穩壓管給 IC 供電。在 MOSFET 控制電壓為高電平時,MOSFET 功率開關管導通,電感 L 儲存能量,當控制電壓為低電平時,MOSFET 關斷,儲能電感通過均特基二極體回路釋放能量,從而點亮 LED 燈串。

## 電路參數選擇:

### 工作頻率確定

工作頻率由接在第七腳的 ROSC 來設定,振盪器的工作頻率能被用一個外部電阻 Rosc 在 15kHz 到 300kHz 之間設定, Rosc 接到 VDD 端, Rosc 阻值越小,頻率越高。工作頻率的高低,是根據實際使用情況決定的。工作頻率越高,電感可以越小,電感的成本越低。

$$Fosc = \frac{25500}{Rosc[K\Omega] + 18}[KHz]$$

### 電感L選擇

電感 L 的選用原則是確保流過電感的電流變化值,遠小於通過電感的最大電流值。在正常工作中,電感處於一個充電放電的狀態,當輸入電壓和輸出電壓的壓差較大時,加大電感的值,當壓差小時,可以用較小的電感。為了減少流過電感的電流波動,電路應工作在連續工作模式。在連續工作模式下, $\Delta$ IL 最小。在休止期,流過 LED 燈的 $\Delta$ IL 計算如下:

$$\Delta IL = \frac{Vout}{I} * Toff$$

從電感中計算得到希望的 LED 波紋電流的峰峰值. 在典型的應用,這樣的波紋電流被選取為正常的 LED 電流的 30%. 在這個 3W 例子中, 正常電流 ILED 是 350mA.下一步是得出 LED 燈串上的總電壓降.例如:

當燈串由 3 高亮度的 LED 組成且每個二極體在它的額定電流時的正向壓降為 3.2V; 則 LED 串的總電壓 VLEDS 是 9.6V. 可以知道正常的整流的輸入電壓=120V\*1.41=169V

由此可以決定開關的占空比:

$$D = \frac{Vleds}{Vin} = \frac{9.6}{169} = 0.056$$

然後,給出開關頻率,在此例中 Fosc=16KHz,這樣計算功率管 MOSFET 的導通時間:

$$Ton = \frac{D}{Fosc} = \frac{0.056}{16 \, KHz} = 3.5 \, \mu \sec$$

有這些必須的數值,可以計算出電感值:

$$L = \frac{(Vin - Vleds) * Ton}{0.3 * Ileds} = \frac{(169v - 9.6V) * 3.5 \mu \sec}{0.3 * 350mA} = 4.6mH$$

#### 設定輸出電流

RCS 阻值不同,就可設置通過 LED 的驅動電流,RCS 越小,輸出電流越大。例如電感紋波電流的峰峰值是 150mA,要得到 350mA 的 LED 電流,該採樣電阻應為:  $Rcs = \frac{250mV}{Il + 0.5\Delta Il} = \frac{250mV}{350mA + 0.5*150mA} = 0.58\Omega$ 

M1910B/C

# 高亮度通用型LED驅動IC

### MOSFET 管的選用

在 220V 交流供電情況下,首先要考慮 MOSFET 的耐壓,一般要求 MOSFET 的耐壓高於 600V。其次,根據驅動 LED 燈電流的大小,選擇 MOSFET 的 IDS 最大電流。一般情況下,應選用 MOSFET 的 IDS 最大電流是 LED 燈驅動電流的 5 倍以上。另外 MOSFET 的內阻要小;RDS 應小於 0.5 歐以下,RDS 越小,損耗在 MOSFET 管上的功率越小,電路的變換效率就越高。

### 調光

#### 1. 線性調光


通過調節 LD pin 腳電壓從 0 到 250mV 而實現,該控制電壓優先於內部 CS pin 設定值 250mV,從而可輸出電流實現程式設計。

#### 2. PWM 調光

通過改變輸出電流的占空比來控制 LED 的亮度,在 PWMD 端加 PWM 信號調光, PWM 信號可控制通過 LED 燈的電流從 0 變到正常電流狀態,即可使 LED 燈從暗變為正常亮度。PWM 占空比越大,亮度越亮。利用 PWM 控制 LED 的亮度,非常方便和靈活,是最常用的調光方法,PWM 的頻率可從幾 10Hz 到幾千 KHz。

## 典型應用電路
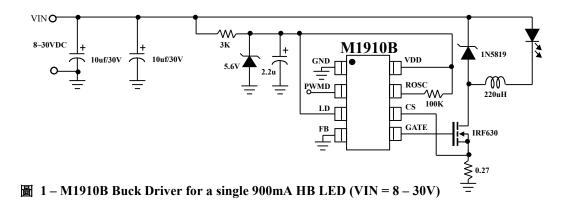
### Buck Converter 當串聯的 LED 燈電壓比輸入電壓低時,可以採用 BUCK 類型的電路



### Buck-Boost Converter 當 LED 燈串聯多個,跨壓接近輸入電壓時,可以採用 BUCK-BOOST 工作方式

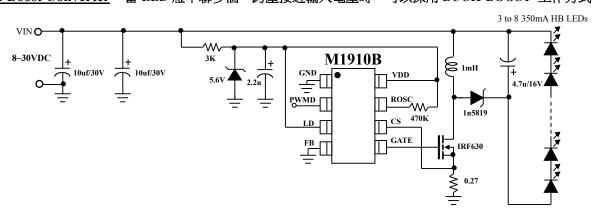


圖 2 – M1910B Buck-Boost driver powering 3 to 8, 350mA HB LEDs (VIN = 8 – 30VIN)

M1910B/C

# 高亮度通用型LED驅動IC

## Boost Converter 當串聯的 LED 燈電壓比輸入電壓高時,可以採用 Boost 類型的電路

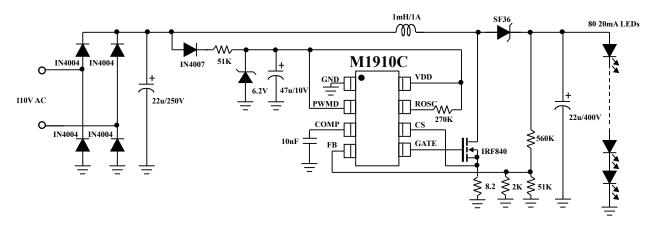


圖 3-M1910C Boost Driver powering 80 20mA LEDs, (Vin=110V AC)

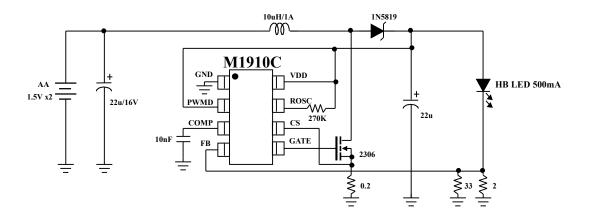


圖 4 - M1910C Boost Driver for a single 500mA HB LED (VIN=3V, Dual AA cell)

<sup>\*</sup> All specs and applications shown above subject to change without prior notice. (以上電路及規格僅供參考,本公司得徑行修正)

M1910B/C

# 高亮度通用型LED驅動IC

# 封裝尺寸

## 8-Pin Plastic SOP

